
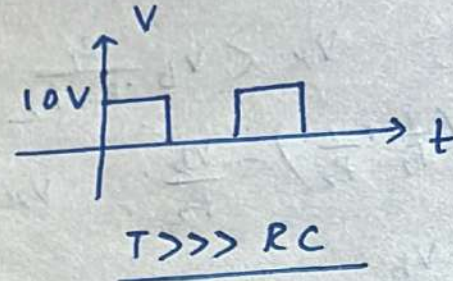


(1) (a)

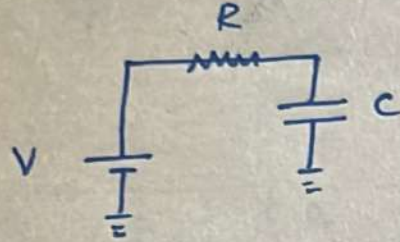

(i)

$$V_c = V_{ss} + (V_0 - V_{ss}) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$V_c = 10 + (-10) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$


$$V_c = 10 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \right\}$$

(ii) Negative half cycle:-

$$V_c = V_{ss} + (V_0 - V_{ss}) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$V_c = 0 + (10 - 0) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$
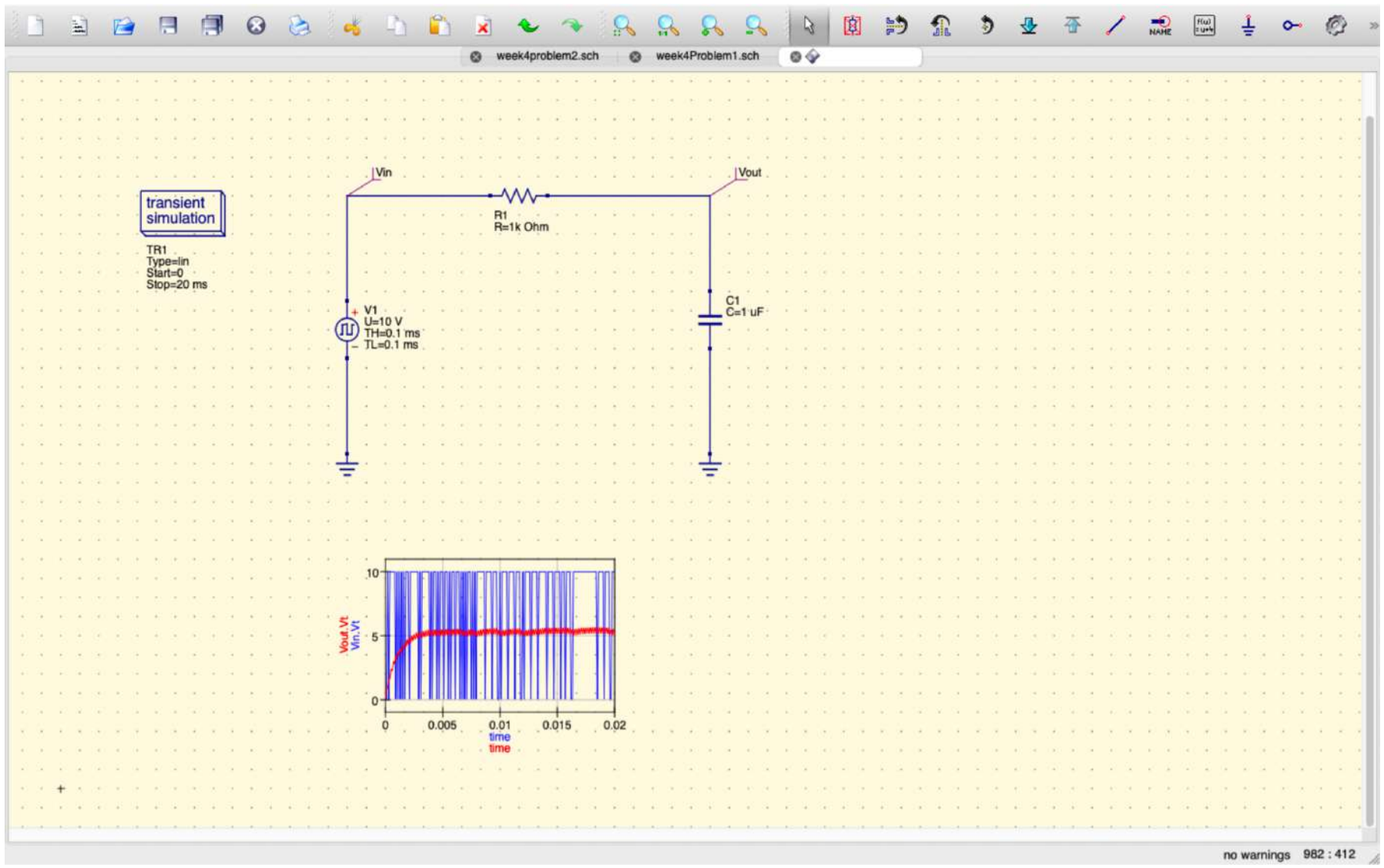
$$V_c = 10 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$





(b)  $T \ll RC$ :-

$$V_c = 10 \left( 1 - \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \right) \quad \left. \vphantom{V_c} \right\} \text{1st half cycle.}$$

$$V_c = 10 \left( 1 - \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \right) \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \quad \left. \vphantom{V_c} \right\} \text{first cycle.}$$

$$V_c = 10 \left( 1 - \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \right) + 10 \left( 1 - \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \right) \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \cdot \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right).$$

$$\exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) = x.$$

$$V_c = 10(1-x) + 10(1-x)(x^2)$$

$$V_c = 10(1-x) + 10(x^2 - x^3)$$

$$V_c = 10(1-x+x^2-x^3) \quad \left. \vphantom{V_c} \right\} \text{1.5 cycle}$$

$$V_c = 10(1-x+x^2-x^3+x^4-x^5) \quad \left. \vphantom{V_c} \right\} \text{2.5 cycle.}$$

$$V_c = 10(1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+\dots) \quad \left. \vphantom{V_c} \right\} \text{till } \infty \text{ cycles}$$

$$\underline{|x| < 1}$$

$$(x) = -x$$

$$V_c = \frac{10 \cdot (1)}{1 - (-x)}$$

$$V_c = \left( \frac{10}{1+x} \right)$$

$$V_c = \frac{10}{1 + \exp\left(\frac{-T}{2RC}\right)}$$


$$V_c = \frac{10}{2} \Rightarrow 5V$$

$$\exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) = 1 - \left(\frac{T/2}{RC}\right) + \frac{(T/2)^2}{2!RC} - \dots$$


$$\underline{\exp\left(\frac{-T}{2RC}\right) \approx 1}$$

$$\underline{V_c = 5V}$$



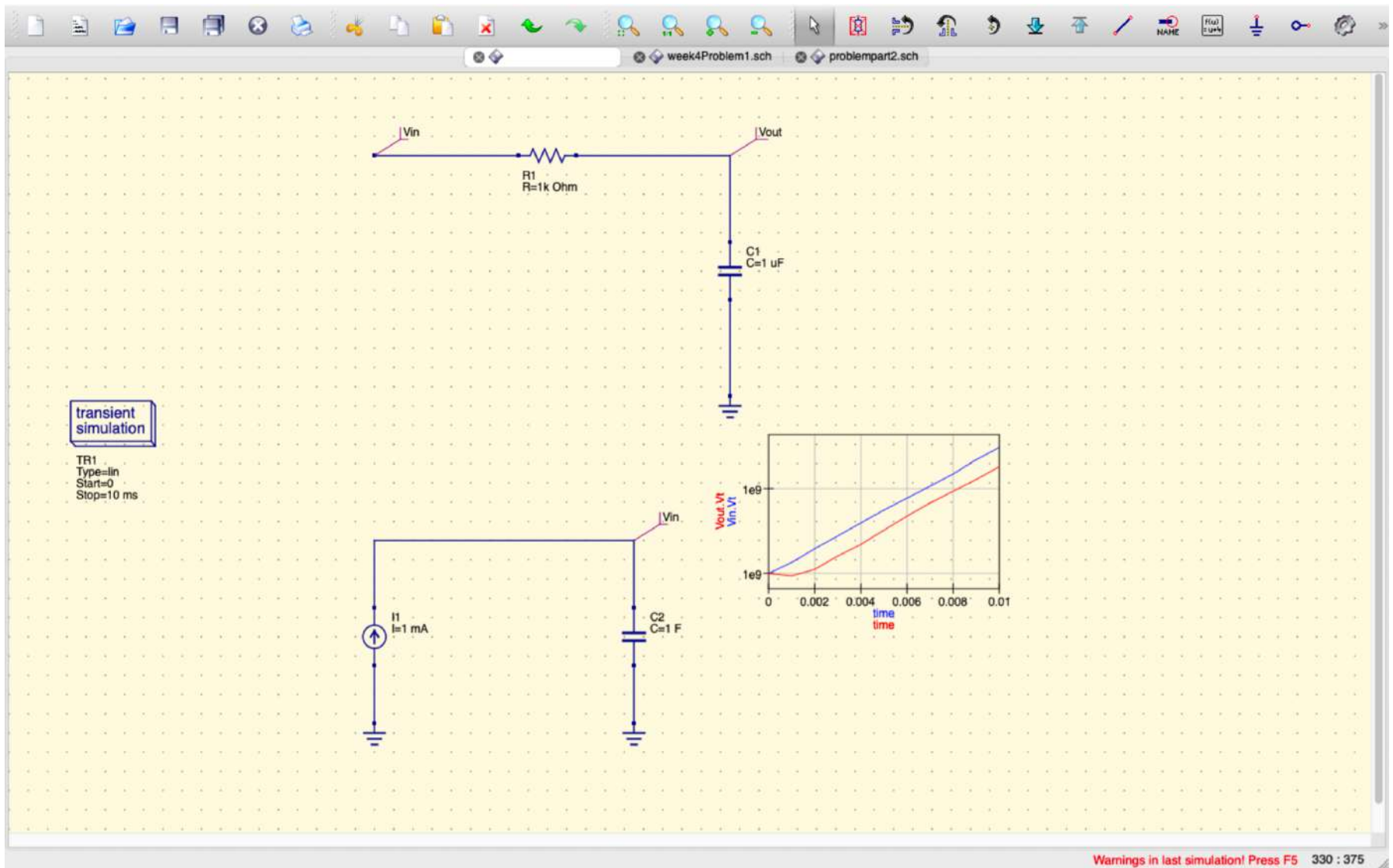

(2)

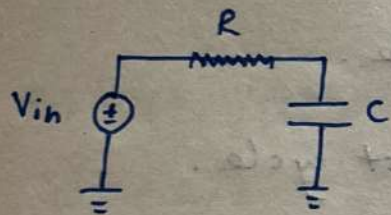

$$V_{in} = tu(t)$$

$$V_{in}(s) = \left(\frac{1}{s^2}\right)$$

$$H(s) = \left(\frac{V_{sc}}{V_{sc} + R}\right)$$

$$H(s) = \left(\frac{1}{1 + sRC}\right)$$

$$V_{out}(s) = \frac{1}{(1 + sRC) s^2}$$

$$V_{out}(s) = \frac{1 - sRC}{s^2} - \frac{RC^2}{1 + sRC}$$

$$RC = \tau$$

$$V_{out}(s) = \frac{(1 - s\tau)}{s^2} - \frac{\tau^2}{(1 + s\tau)}$$

$$V_{out}(s) = \left(\frac{1}{s^2}\right) - \left(\frac{\tau}{s}\right) - \frac{\tau}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)}$$

$$V_{out}(t) = t u(t) - \tau u(t) - \tau \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$V_{out}(t) = u(t) \left\{ t - \tau \left( 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \right\}.$$

$$V_{out}(t) = u(t) \left\{ t - RC \left( 1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \right) \right\}.$$

Expected output:-

$$V_{out}(t \rightarrow \infty) \Rightarrow \underline{(t - RC)}$$

